

Carlos Gil 19443

## Ejercicio 1:


## **Estados futuros:**

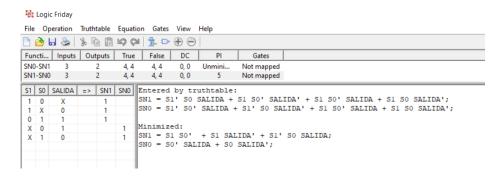

## Salidas:

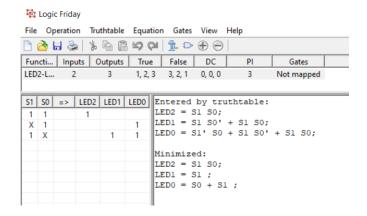


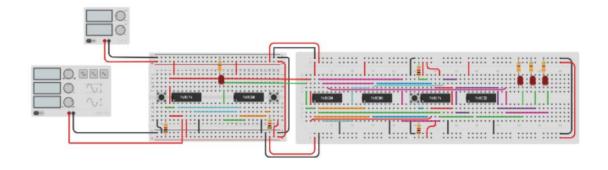Circuito en tinkercad: <a href="https://www.tinkercad.com/things/4x5A2bdkXku">https://www.tinkercad.com/things/4x5A2bdkXku</a>




# Ejercicio 2:


## **Estados:**

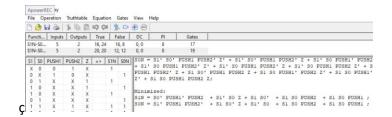

## Salidas:

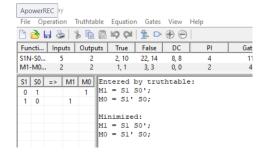


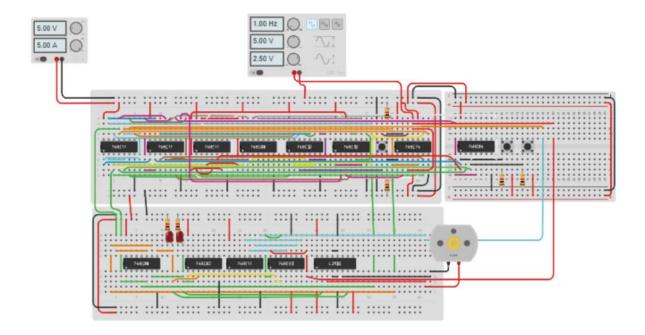Circuito en tinkercad: https://www.tinkercad.com/things/241czAdGxxa




# Ejercicio 3:


**Estados:** 

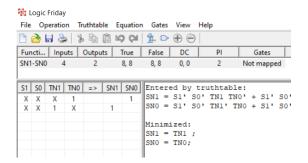

Salidas:

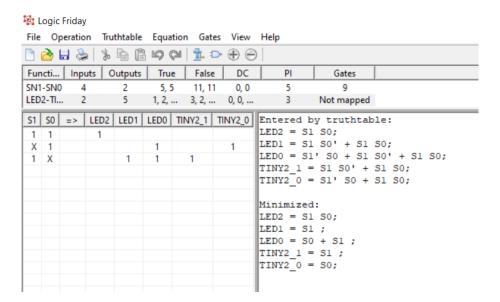

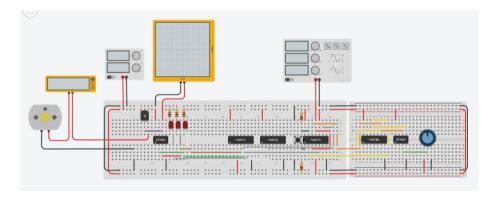Circuito en tinkercad: https://www.tinkercad.com/things/e1O9C50cCfY



Link del repositorio: https://github.com/gil19443/Digital\_1.git