


Carbos Gil 19.443 Lab # 07

Ejercicio 1

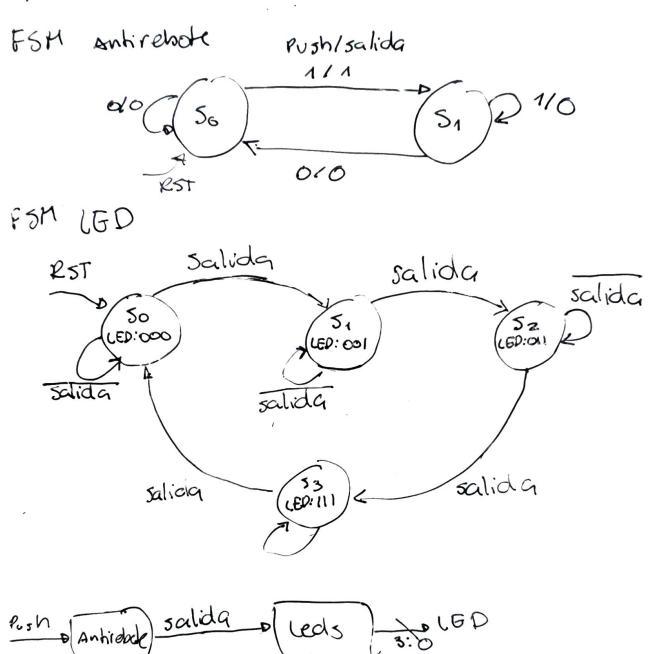

# Ejercicio # 2

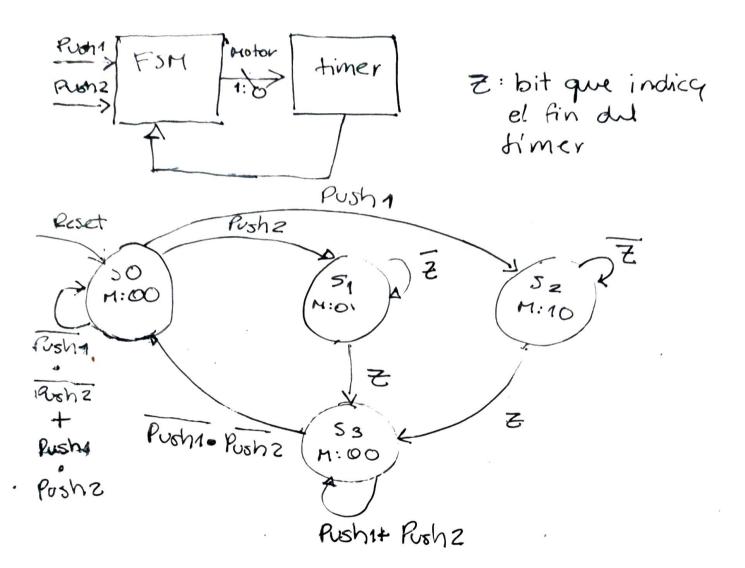


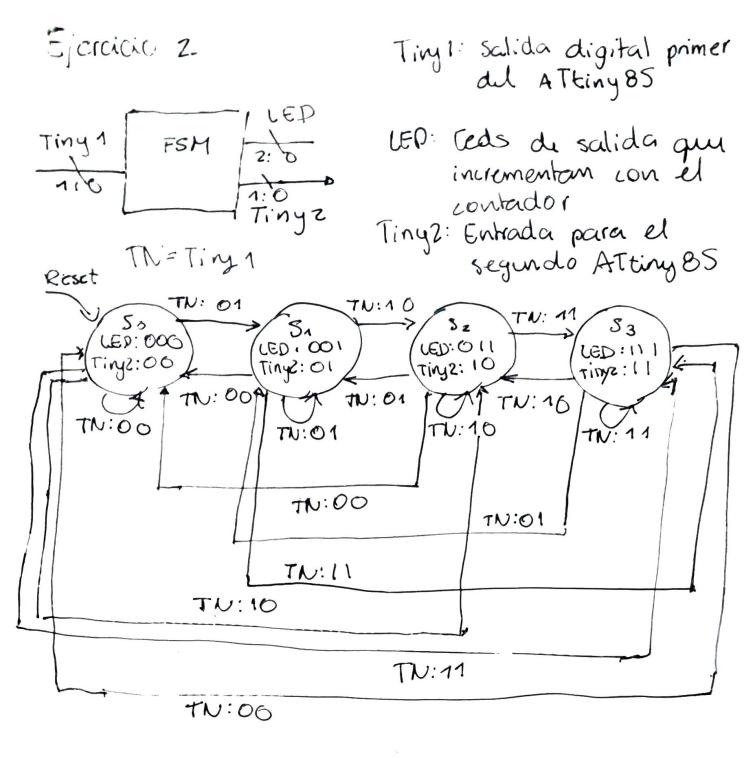


Carlos Gil 19443

## Ejercicio 1:


### **Estados futuros:**

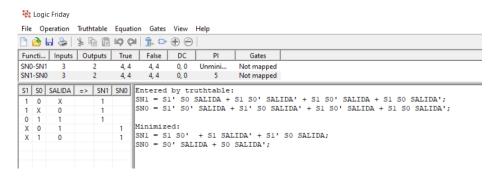

### Salidas:

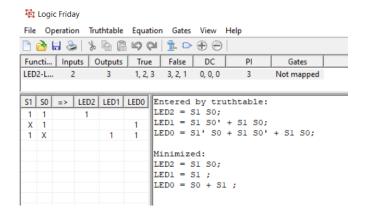


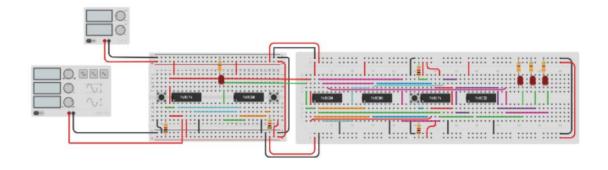Circuito en tinkercad: <a href="https://www.tinkercad.com/things/4x5A2bdkXku">https://www.tinkercad.com/things/4x5A2bdkXku</a>




# Ejercicio 2:


### **Estados:**

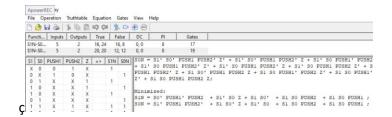

## Salidas:

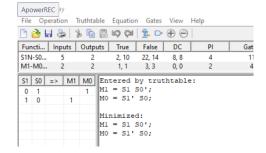


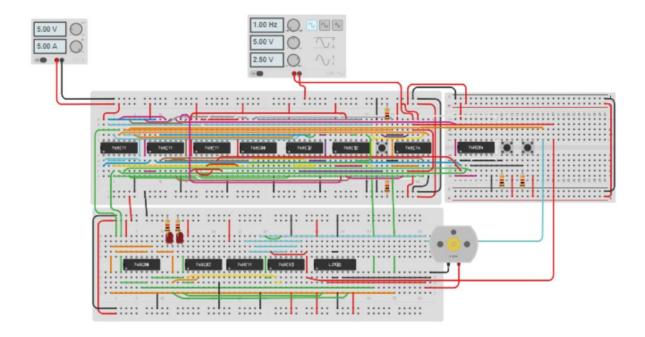Circuito en tinkercad: https://www.tinkercad.com/things/241czAdGxxa




# Ejercicio 3:


**Estados:** 

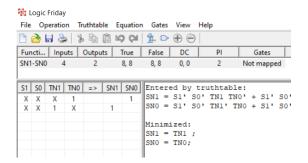

Salidas:

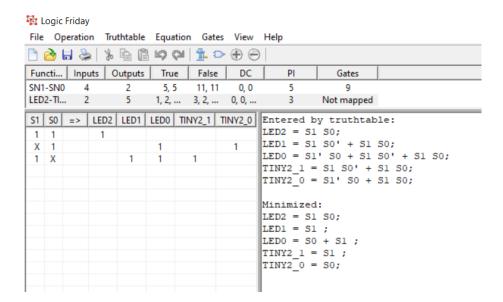

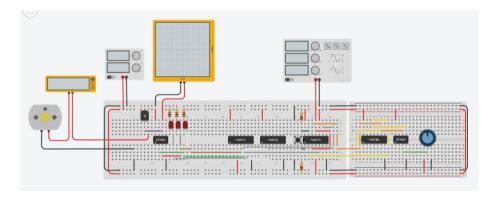Circuito en tinkercad: https://www.tinkercad.com/things/e1O9C50cCfY



Link del repositorio: https://github.com/gil19443/Digital\_1.git