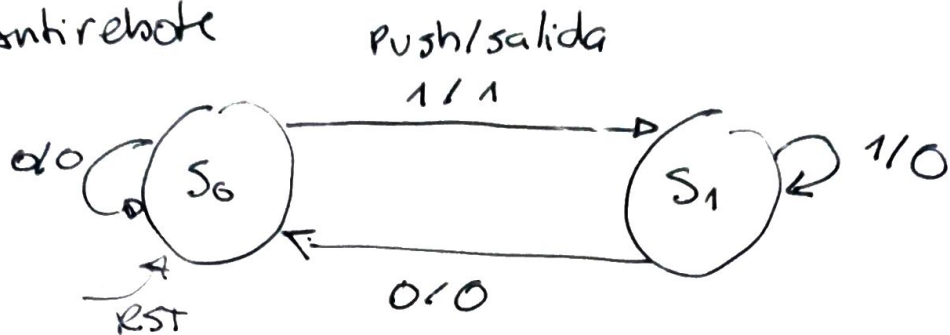


Carlos Gnil 19443



Lab # 07

## Ejercicio 1


FSM Antirebote




FSM LGD

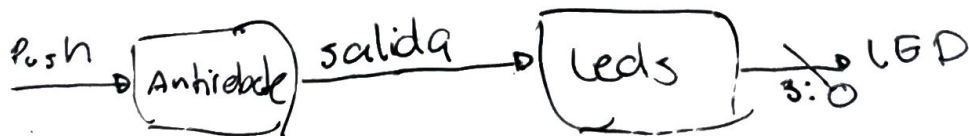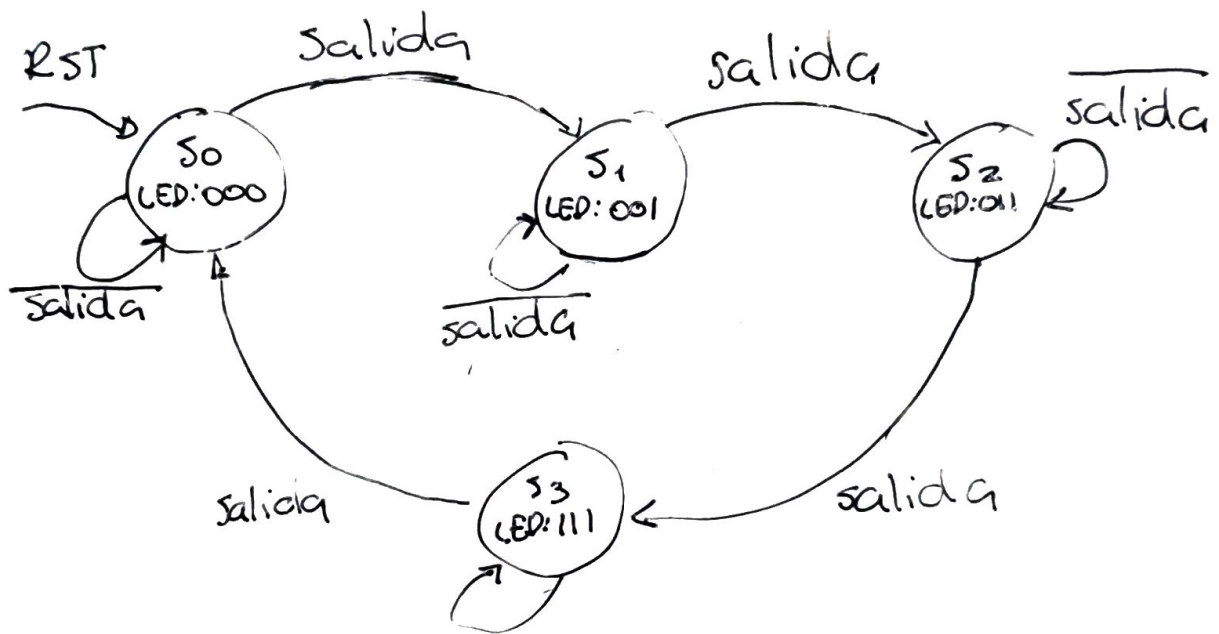

# Ejercicio #2

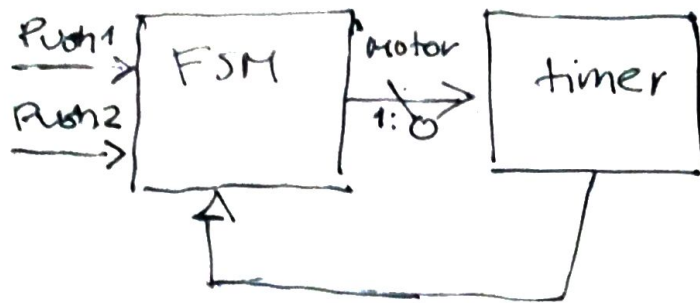


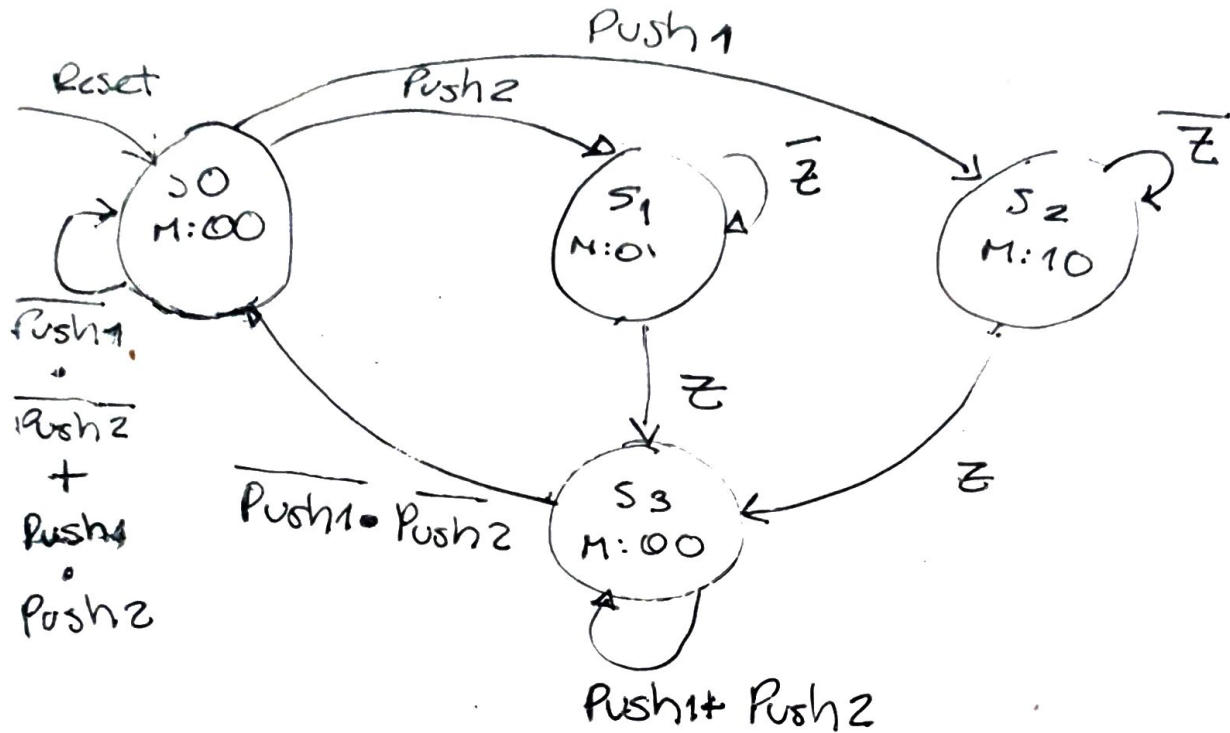$\bar{Z}$ : bit que indica el fin del timer


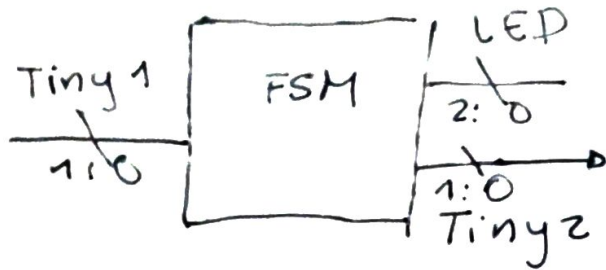
# Ejercicio 2.

Tiny1: salida digital primer del ATtiny85



LED: leds de salida que incrementan con el contador

Tiny2: Entrada para el segundo ATtiny85

TN = Tiny1

